

CSE-COA-LAB-003

计算机组成与系统实验

马叶晟^{1 2}

5140209064

2016 年 4 月 6 日

¹email: kimi.ysma@gmail.com

²上海交通大学, 计算机科学与工程系.

1 实验介绍

1.1 实验名称

简单的类MIPS单周期处理器的实现：控制单元与运算单元.

1.2 实验目的

理解CPU和ALU的原理.

1.3 实验范围

本次实验将覆盖以下范围：

1. ISE 13.4的使用
2. 使用VerilogHDL进行逻辑设计
3. 编辑UCF
4. CPU和ALU的实现

2 MIPS处理器概述

2.1 MIPS处理器简介

MIPS是精简指令集(RISC)的一种代表，它是80年代最热门的RISC芯片，也是第一种商用的RISC芯片. MIPS的意思是”无内部互锁流水级的微处理器”(Microprocessor without interlocked piped stages), MIPS 同样也可以被解释为million instructions per second, 也代表了MIPS是一种运行十分快的指令集. 其机制是尽量利用软件办法避免流水线中的数据相关问题. 它最早是在80年代初期, 由斯坦福大学Hennessy教授领导的研究小组制出来.

2.2 MIPS指令结构

MIPS是一种RISC架构的指令集，所有的指令都是32位长的指令. 所有的指令被分为三种格式：

- R-type: opcode, rs, rt, rd, shamt, funct
- I-type: op, rs, rt, immediate
- J-type: op, address

MIPS会根据不同的指令执行相应的操作，对于各种类型的指令，译码的过程如下：

- **R-type**: OpCode传入Ctr模块，译码产生各种控制信号. Rs, rt, rd为相应的读写寄存器. Funct域译码生成运算器控制信号ALUCtr.

- **I-type:** I-type的opCode的译码与R-type类似，而immediate域通过符号扩展成为运算数.
- **J-type:** address与PC的低四位连接而成，生成一个32位的地址用于跳转.

3 实验内容

3.1 主控制单元模块Ctr的实现

3.1.1 主控制单元概述

由于MIPS采用了RISC架构，因此这给我们主控制单元的实现带来了很大的方便. MIPS的规整的指令集，使得我们能够轻松地通过opCode译码得到一系列的控制信号，这些控制信号使得CPU其余各个模块可以正常运行.

3.1.2 主控制单元模块的端口

主控制单元的输入端口是: opCode.

主控制单元的输出端口是: RegDst, Branch, MemRead, MemToReg, ALUOp, MemWrite, ALUSrc, RegWrite.

3.1.3 主控制单元的译码

对于简化的MIPS指令集, 其译码表如下所示:

input or output	signal name	R-type	lw	sw	beq
inputs	Op5	0	1	1	0
	Op4	0	0	0	0
	Op3	0	0	1	0
	Op2	0	0	0	1
	Op1	0	1	1	0
	Op0	0	1	1	0
outputs	RegDst	1	0	X	X
	ALUSrc	0	1	1	0
	MemToReg	0	1	X	X
	RegWrite	1	1	0	0
	MemRead	0	0	1	0
	MemWrite	0	0	1	0
	Branch	0	0	0	1
	ALUOp1	1	0	0	0
	ALUOp2	0	0	0	1

表 1: Decoding Table for Simplified MIPS ISA

特别地，对于Jump指令而言，其opCode值为000010. R型指令包括add, sub, and, or, slt. I型指令包括lw, sw, beq. J型指令包括j. 根据这个译码表即可写出相应的Verilog代码，注意always块和default的使用. 具体代码见附录一，主控制单元模块的实现比较简单，就不赘述了.

3.2 ALU控制单元模块ALUCtr的实现

3.2.1 ALUCtr模块概述

算术运算控制单元ALUCtr通过主控制模块的ALUOp控制信号判断指令的类型，通过指令后六位的fucnt字段区分R型指令.

3.2.2 算术运算单元的端口

主控制单元的输入端口是: ALUOp, funct.

主控制单元的输出端口是:ALUCtr.

3.2.3 算术运算控制模块的译码

通过ALUOp和funct来得到ALUCtr信号的译码表如下所示:

opCode	ALUOp	funct	ALUOp	ALUCtr
lw	00	XXXXXX	add	0010
sw	00	XXXXXX	add	0010
beq	01	XXXXXX	sub	0110
R-type	10	100000	add	0010
R-type	10	100010	sub	0110
R-type	10	100100	and	0000
R-type	10	100101	or	0001
R-type	10	101010	slt	0111

表 2: Decoding Table for ALU Control

注意到，在ALUCtr的译码中，出现了若干个未定项，对于这些未定项不能再使用传统的case语句，而应该使用包含未定项的语句casex语句. 由于这里实现的MIPS指令集并不是完整的，因此事实上很多指令上的设计存在浪费.

ALUCtr的代码实现在附录二中.

3.3 算术运算单元模块ALU的实现

3.3.1 ALU模块概述

算术运算单元ALU根据之前完成的ALUCtr的控制信号，对输入信号input1和input2做相应的算术

运算，并得出结果ALURes

3.3.2 算术运算单元ALU的端口

算术运算单元的输入端口是: input1, input2, ALUCtr. 算术运算单元的输出端口是: zero, ALURes.

3.3.3 算术运算单元模块的译码

算术运算单元ALU的功能很简单，通过传入的控制信号ALUCtr对两个输入的数据进行处理，并输出算术运算结果以及结果是否为0(为跳转和条件跳转设计). 算术运算单元的译码表如下所示:

ALU control lines	Function
0000	AND
0001	OR
0110	add
0111	set on less than
1100	NOR

表 3: Decoding Table for ALU

ALU模块的实现也比较简单, 主要的组成部分就是一个always块. 具体的代码实现见附录3.

3.4 实验仿真

3.4.1 主控制单元模块Ctr的仿真

在Ctr模块的仿真中，我使用的测试样例如下所示:

```
1      #100 opCode = 6'b000010;    // jump
2      #100 opCode = 6'b000000;    // R type
3      #100 opCode = 6'b100011;    // lw
4      #100 opCode = 6'b101011;    // sw
5      #100 opCode = 6'b000100;    // beq
```

实验仿真的波形图如下所示:

 


图 1: Ctr模块测试波形图

3.4.2 算术运算控制单元ALUCtr的仿真

在ALUCtr模块的仿真中，我使用的测试样例如下所示：

```

1      #100 {aluOp, funct} = 8'b00xxxxxx;
2      #100 {aluOp, funct} = 8'bx1xxxxxx;
3      #100 {aluOp, funct} = 8'b1xxx0000;
4      #100 {aluOp, funct} = 8'b1xxx0010;
5      #100 {aluOp, funct} = 8'b1xxx0100;
6      #100 {aluOp, funct} = 8'b1xxx0101;
7      #100 {aluOp, funct} = 8'b1xxx1010;

```

实验仿真的波形图如下所示：

 


图 2: ALUCtr模块测试波形图

3.4.3 算术运算单元ALU的仿真

在ALU模块的仿真中，我使用的测试样例如下所示：

```

1      #100 aluCtr = 4'b0000; // and
2      input1 = 32'b11111111111111110000000000000000;
3      input2 = 32'b0000000000000000000111111111111111;
4
5      #100 aluCtr = 4'b0001; // or
6      input1 = 32'b10000000000000000000000000000000;
7      input2 = 32'h00000000000000000000000000000000;
8
9      #100 aluCtr = 4'b0010; // add
10     input1 = 1;
11     input2 = 7;
12
13     #100 aluCtr = 4'b0110; // sub
14     input1 = 32;

```

```

15         input2 = 16;
16
17     #100 aluCtr = 4'b0110;
18         input1 = 1;
19         input2 = 1;
20
21     #100 aluCtr = 4'b0111; // set on less than
22         input1 = 512;
23         input2 = 511;
24
25     #100 aluCtr = 4'b0111;
26         input1 = 0;
27         input2 = 4;
28
29     #100 aluCtr = 4'b1100; // NOR
30         input1 = 0;
31         input2 = 1;

```

实验仿真的波形图如下所示:

 


图 3: ALU模块测试波形图

4 实验心得体会

这次实验相比于之前的实验稍微复杂了一些,也是我们之后要完成的MIPS处理器中的一部分.在主控制单元模块Ctr、算术运算控制单元ALUCtr和算术运算单元ALU的实现中,我们做的工作总体来说还是比较机械的,即简单地实现了相应的输入输出端口的设置和相关的译码工作.然而,虽然这些工作都很简单,在其中我们学习到的module的实现和实例化方法、if,case等语句都为我们之后实现完整的CPU打下了基础.特别是VerilogHDL特有的always块等语法结构,对于我们这些只学过C,C++等高级语言却从未接触过硬件语言的学生来说,理解上还是存在一些困难.在理解了这些硬件编程语言特有的语法后,我们之后从事较为复杂的多周期流水线CPU的设计时就能轻松很多了.

附录1

主控制模块的Verilog代码实现:

```
1 module Ctr(  
2     opCode,  
3     regDst,  
4     aluSrc,  
5     memToReg,  
6     regWrite,  
7     memRead,  
8     memWrite,  
9     branch,  
10    aluOp,  
11    jump  
12 );  
13  
14 input [5:0] opCode;  
15 output regDst;  
16 output aluSrc;  
17 output memToReg;  
18 output regWrite;  
19 output memRead;  
20 output memWrite;  
21 output branch;  
22 output [1:0] aluOp;  
23 output jump;  
24 reg regDst;  
25 reg aluSrc;  
26 reg memToReg;  
27 reg regWrite;  
28 reg memRead;  
29 reg memWrite;  
30 reg branch;  
31 reg [1:0] aluOp;  
32 reg jump;  
33  
34 always @(opCode)  
35 begin  
36     case (opCode)  
37         6'b000010: // jump  
38             begin  
39                 regDst = 0;  
40                 aluSrc = 0;  
41                 memToReg = 0;  
42                 regWrite = 0;  
43                 memRead = 0;  
44                 memWrite = 0;  
45                 branch = 0;  
46                 aluOp = 2'b00;  
47                 jump = 1;  
48             end  
49         6'b000000: // R type  
50             begin  
51                 regDst = 1;  
52                 aluSrc = 0;  
53                 memToReg = 0;  
54                 regWrite = 1;  
55                 memRead = 0;  
56                 memWrite = 0;  
57                 branch = 0;
```



```

58         aluOp = 2'b10;
59         jump = 0;
60     end
61     6'b100011: // lw
62     begin
63         regDst = 0;
64         aluSrc = 1;
65         memToReg = 1;
66         regWrite = 1;
67         memRead = 1;
68         memWrite = 0;
69         branch = 0;
70         aluOp = 2'b00;
71         jump = 0;
72     end
73     6'b101011: // sw
74     begin
75         regDst = 0;
76         aluSrc = 1;
77         memToReg = 0;
78         regWrite = 0;
79         memRead = 0;
80         memWrite = 1;
81         branch = 0;
82         aluOp = 2'b00;
83         jump = 0;
84     end
85     6'b000100: // beq
86     begin
87         regDst = 0;
88         aluSrc = 0;
89         memToReg = 0;
90         regWrite = 0;
91         memRead = 0;
92         memWrite = 0;
93         branch = 1;
94         aluOp = 2'b01;
95         jump = 0;
96     end
97     default:
98     begin
99         regDst = 0;
100        aluSrc = 0;
101        memToReg = 0;
102        regWrite = 0;
103        memRead = 0;
104        memWrite = 0;
105        branch = 0;
106        aluOp = 2'b00;
107        jump = 0;
108    end
109 endcase
110 end
111 endmodule

```

附录2

算术运算单元控制模块的Verilog代码实现:

```

1 module aluCtr(
2     aluOp,
3     funct,
4     aluCtr
5 );
6
7     input [1:0] aluOp;
8     input [5:0] funct;
9     output [3:0] aluCtr;
10
11     reg [3:0] aluCtr;
12
13     always @ (aluOp or funct)
14     casex ({aluOp, funct})
15         8'b00xxxxxx: aluCtr = 4'b0010;
16         8'bx1xxxxxx: aluCtr = 4'b0110;
17         8'b1xxx0000: aluCtr = 4'b0010;
18         8'b1xxx0010: aluCtr = 4'b0110;
19         8'b1xxx0100: aluCtr = 4'b0000;
20         8'b1xxx0101: aluCtr = 4'b0001;
21         8'b1xxx1010: aluCtr = 4'b0111;
22         default: aluCtr = 4'b0000;
23     endcase
24 endmodule

```

附录3

算术运算单元模块的Verilog代码实现:

```

1 module Alu(
2     input1,
3     input2,
4     aluCtr,
5     zero,
6     aluRes
7 );
8
9     input [31:0] input1;
10    input [31:0] input2;
11    input [3:0] aluCtr;
12    output zero;
13    output [31:0] aluRes;
14
15    reg zero;
16    reg [31:0] aluRes;
17
18    always @ (input1 or input2 or aluCtr)
19    begin
20        case (aluCtr)
21            4'b0000: // and
22                aluRes = input1 & input2;
23            4'b0001: // or
24                aluRes = input1 | input2;
25            4'b0010: // add
26                aluRes = input1 + input2;
27            4'b0110: // sub
28                aluRes = input1 - input2;

```

```

29      4'b0111: // set on less than
30          begin
31              aluRes = input1 - input2;
32              if (aluRes[31] == 0) aluRes = 0;
33              else aluRes = 1;
34          end
35      4'b1100: // NOR
36          aluRes = ~(input1 | input2);
37      default:
38          aluRes = 0;
39      endcase
40      if (aluRes == 0) zero = 1;
41      else zero = 0;
42      end
43 endmodule

```